

21 回路と電流・けん流計③

月 日


点/40点

㊦ けん流計の使い方について、次の()にあてはまる言葉を から ^{えら}選びかきましょう。(各5点)

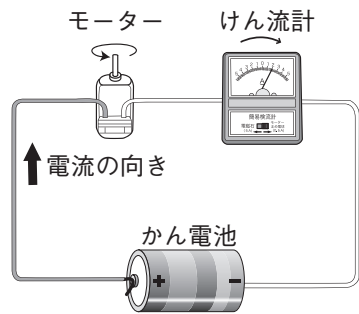(1) けん流計を使うと電流の流れる(①)と(②)を調べることができます。

けん流計は(③)において使います。

右の図のようにけん流計をつなぎ、電流を流したら、はりのふれる(④)と(⑤)を見ます。



水平なところ 向き 向き ふればば 強さ

(2) 右の図では、電流は(①)から(②)の向きへ流れ、目もりは、(③)を指しています。

3 左 右

